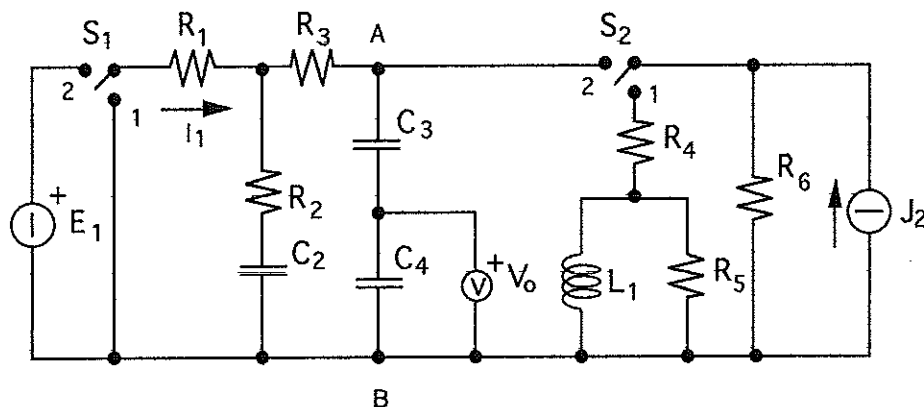



PROVA SCRITTA DI ELETTROTECNICA - IH, IM, IT - 10/9/01 - A

1. Nella rete di figura, inizialmente a regime con i deviatori S_1 e S_2 in posizione 1, il voltmetro misura una tensione V_0 . All'istante t_0 i deviatori vengono portati simultaneamente in posizione 2 e vi sono lasciati fino a che si stabilisce un nuovo regime stazionario a t_∞ . Determinare:
- 1) l'energia W_0 immagazzinata inizialmente nella rete;
 - 2) l'energia W_{R_2} assorbita dalla resistenza R_2 nell'intervallo $t_0 - t_\infty$;
 - 3) l'energia W_{R_5} assorbita dalla resistenza R_5 nell'intervallo $t_0 - t_\infty$;
 - 4) la tensione V_∞ misurata dal voltmetro a t_∞ .



$E_1 = 300 \text{ V}$, $J_2 = 12 \text{ A}$, $R_1 = 20 \ \Omega$, $R_2 = 75 \ \Omega$, $R_3 = 30 \ \Omega$, $R_4 = 25 \ \Omega$,
 $R_5 = 15 \ \Omega$, $R_6 = 50 \ \Omega$, $C_2 = 50 \ \mu\text{F}$, $C_3 = 200 \ \mu\text{F}$, $C_4 = 800 \ \mu\text{F}$,
 $L_1 = 100 \text{ mH}$, $V_0 = 100 \text{ V}$.

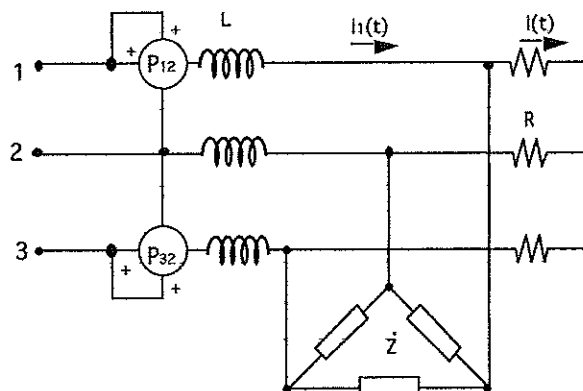
2. Una terna simmetrica diretta di tensioni concatenate di valore massimo V_M è applicata ai morsetti della rete equilibrata di figura. Presa come riferimento la tensione stellata della fase 1, sapendo che le indicazioni dei due wattmetri sono P_{12} e P_{32} e che il valore efficace della corrente $i_1(t)$ è I_1 , determinare:
- 1) l'espressione temporale della corrente $i(t)$;
 - 2) le potenze attiva e reattiva assorbite dalle tre impedenze Z ;
 - 3) il valore della parte reale ed immaginaria dell'impedenza Z .



$V_M = 800\sqrt{6} \text{ V}$, $\omega = 200 \text{ rad/s}$, $R = 50 \ \Omega$, $L = 200 \text{ mH}$, $I_1 = 10\sqrt{2} \text{ A}$,
 $P_{12} = 12 - 4\sqrt{3} \text{ kW}$, $P_{32} = 12 + 4\sqrt{3} \text{ kW}$.

Il circuito è alimentato a tensione costante $V_0 = 100\text{ V}$ in posizione 1. La potenza dissipata nei resistori $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8, R_9$ è rispettivamente $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8, P_9$. La potenza dissipata nei capacitori C_1, C_2, C_3, C_4 è rispettivamente Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 . La potenza dissipata nel generatore G è P_G .

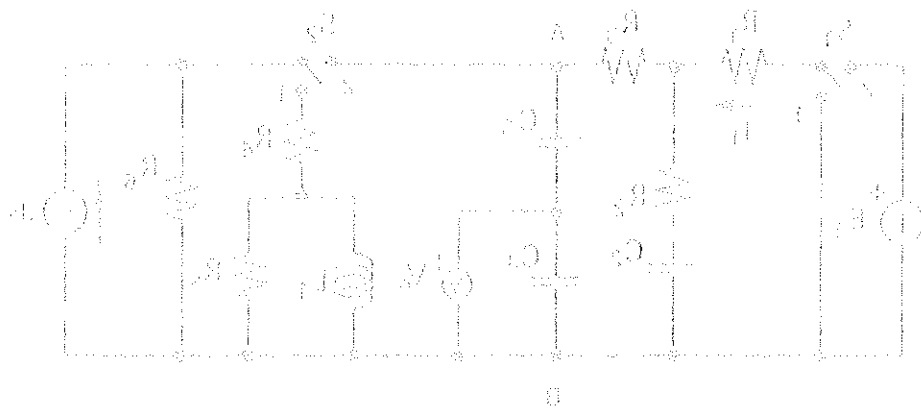
- (1) Calcolare la potenza dissipata nel generatore G .
- (2) Calcolare la potenza dissipata nei resistori $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8, R_9$.
- (3) Calcolare la potenza dissipata nei capacitori C_1, C_2, C_3, C_4 .
- (4) Calcolare la potenza dissipata nel circuito P_{tot} .



Valori dei componenti: $R_1 = 100\ \Omega, R_2 = 200\ \Omega, R_3 = 300\ \Omega, R_4 = 400\ \Omega, R_5 = 500\ \Omega, R_6 = 600\ \Omega, R_7 = 700\ \Omega, R_8 = 800\ \Omega, R_9 = 900\ \Omega$.
 $C_1 = 1\ \mu\text{F}, C_2 = 2\ \mu\text{F}, C_3 = 3\ \mu\text{F}, C_4 = 4\ \mu\text{F}$.
 $G = 100\ \text{mA}$.

Una rete elettrica è costituita da terminali con tensione costante $V_0 = 100\text{ V}$ e si alimenta a tensione costante $V_0 = 100\text{ V}$ in posizione 1. La potenza dissipata nei resistori $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8, R_9$ è rispettivamente $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8, P_9$. La potenza dissipata nei capacitori C_1, C_2, C_3, C_4 è rispettivamente Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 . La potenza dissipata nel generatore G è P_G .

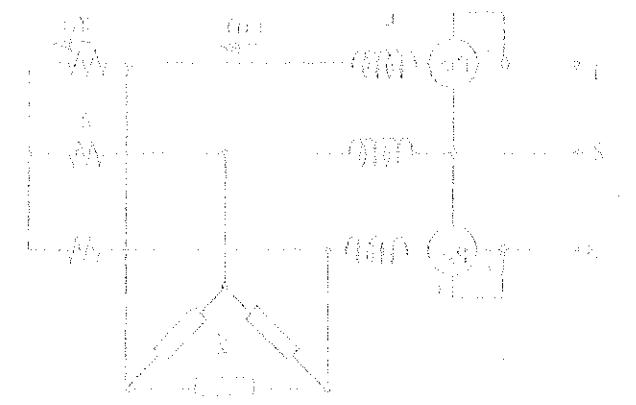
- (1) Calcolare la potenza dissipata nel generatore G .
- (2) Calcolare la potenza dissipata nei resistori $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8, R_9$.
- (3) Calcolare la potenza dissipata nei capacitori C_1, C_2, C_3, C_4 .
- (4) Calcolare la potenza dissipata nel circuito P_{tot} .



Valori dei componenti: $R_1 = 100\ \Omega, R_2 = 200\ \Omega, R_3 = 300\ \Omega, R_4 = 400\ \Omega, R_5 = 500\ \Omega, R_6 = 600\ \Omega, R_7 = 700\ \Omega, R_8 = 800\ \Omega, R_9 = 900\ \Omega$.
 $C_1 = 1\ \mu\text{F}, C_2 = 2\ \mu\text{F}, C_3 = 3\ \mu\text{F}, C_4 = 4\ \mu\text{F}$.
 $G = 100\ \text{mA}$.


PROVA SCRITTA DI ELETTROTECNICA - IH, IM, IT - 10/9/01 - B

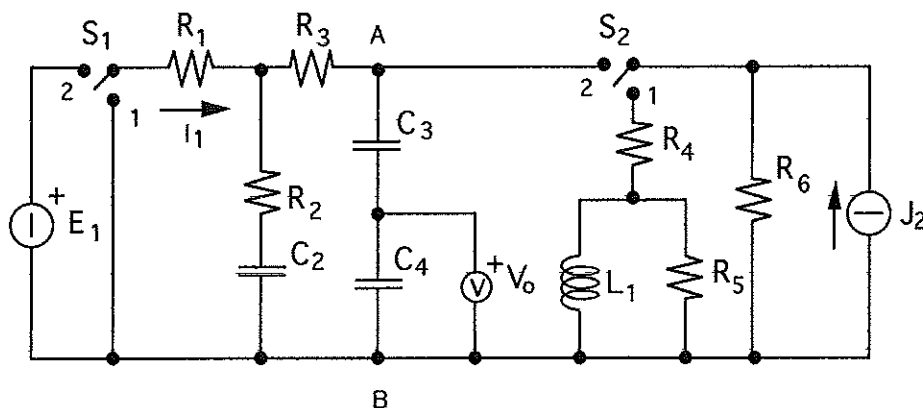1. Nella rete di figura, inizialmente a regime con i deviatori S_1 e S_2 in posizione 1, il voltmetro misura una tensione V_0 . All'istante t_0 i deviatori vengono portati simultaneamente in posizione 2 e vi sono lasciati fino a che si stabilisce un nuovo regime stazionario a t_∞ . Determinare:
- 1) l'energia W_0 immagazzinata inizialmente nella rete;
 - 2) l'energia W_{R_2} assorbita dalla resistenza R_2 nell'intervallo $t_0 - t_\infty$;
 - 3) l'energia W_{R_5} assorbita dalla resistenza R_5 nell'intervallo $t_0 - t_\infty$;
 - 4) la tensione V_∞ misurata dal voltmetro a t_∞ .



$E_1 = 600 \text{ V}$, $J_2 = 6 \text{ A}$, $R_1 = 80 \ \Omega$, $R_2 = 50 \ \Omega$, $R_3 = 120 \ \Omega$, $R_4 = 100 \ \Omega$,
 $R_5 = 80 \ \Omega$, $R_6 = 200 \ \Omega$, $C_2 = 25 \ \mu\text{F}$, $C_3 = 400 \ \mu\text{F}$, $C_4 = 1600 \ \mu\text{F}$,
 $L_1 = 300 \text{ mH}$, $V_0 = 100 \text{ V}$.

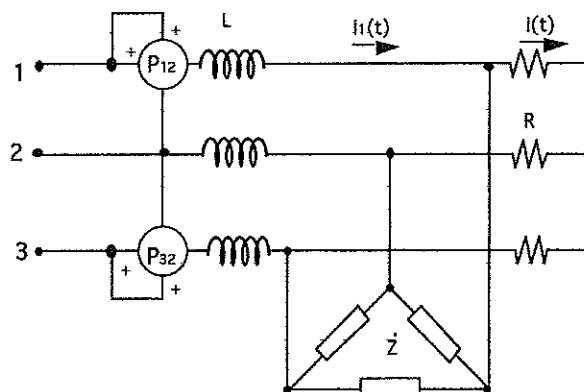
2. Una terna simmetrica diretta di tensioni concatenate di valore massimo V_M è applicata ai morsetti della rete equilibrata di figura. Presa come riferimento la tensione stellata della fase 1, sapendo che le indicazioni dei due wattmetri sono P_{12} e P_{32} e che il valore efficace della corrente $i_1(t)$ è I_1 , determinare:
- 1) l'espressione temporale della corrente $i(t)$;
 - 2) le potenze attiva e reattiva assorbite dalle tre impedenze Z ;
 - 3) il valore della parte reale ed immaginaria dell'impedenza Z .



$V_M = 400\sqrt{6} \text{ V}$, $\omega = 100 \text{ rad/s}$, $R = 50 \ \Omega$, $L = 400 \text{ mH}$, $I_1 = 5\sqrt{2} \text{ A}$,
 $P_{12} = 3 - \sqrt{3} \text{ kW}$, $P_{32} = 3 + \sqrt{3} \text{ kW}$.

17. Analizzare il circuito di figura e calcolare, assegnando il giusto valore alle potenze, la potenza attiva, la potenza reattiva e la potenza complessiva assorbita dal carico. La potenza complessiva assorbita dal carico è pari a 1000 W .

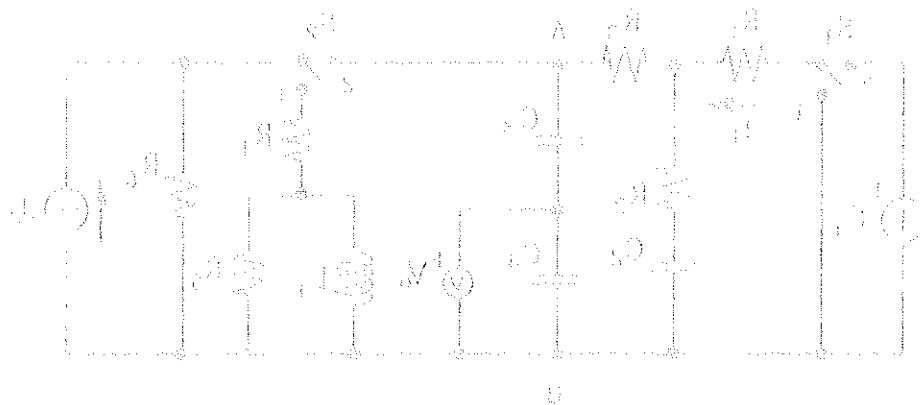
- (1) Potenza P_{R_1} assorbita da R_1 nel ramo A
- (2) Potenza P_{R_2} assorbita da R_2 nel ramo B
- (3) Potenza P_{R_3} assorbita da R_3 nel ramo C
- (4) Potenza P_{R_4} assorbita da R_4 nel ramo D



Dati: $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$, $R_3 = 100 \Omega$, $R_4 = 100 \Omega$, $C_1 = 100 \mu\text{F}$, $C_2 = 100 \mu\text{F}$, $V = 100 \text{ V}$.

18. Un circuito elettrico è costituito da un generatore di tensione complessiva di valore massimo 100 V e da un carico variabile. Il rapporto tra la potenza attiva e la potenza complessiva assorbita dal carico è pari a $0,8$. Calcolare il valore della potenza attiva assorbita dal carico e il valore della potenza complessiva assorbita dal carico.

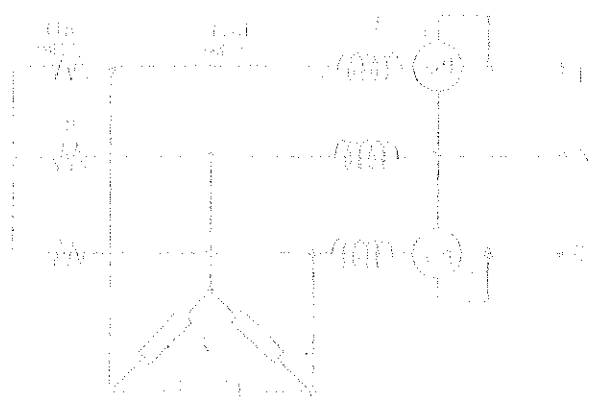
- (1) Potenza attiva assorbita dal carico (W)
- (2) Potenza complessiva assorbita dal carico (W)



Dati: $V = 100 \text{ V}$, $\cos \phi = 0,8$.


PROVA SCRITTA DI ELETTROTECNICA - IH, IM, IT - 10/9/01 - C

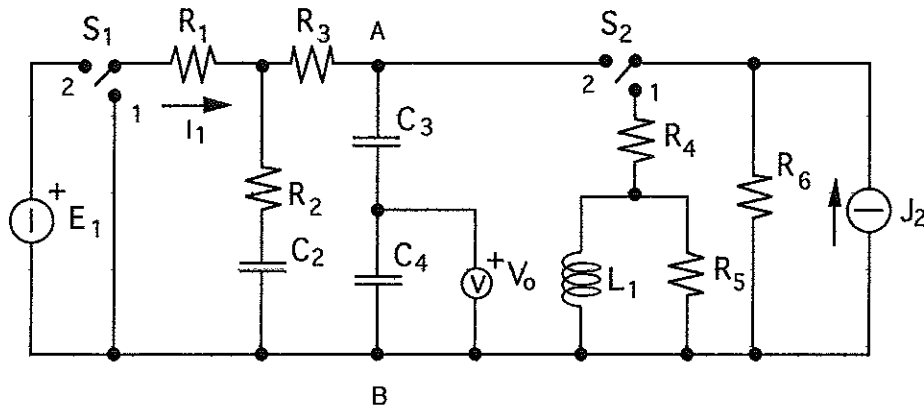1. Nella rete di figura, inizialmente a regime con i deviatori S_1 e S_2 in posizione 1, il voltmetro misura una tensione V_0 . All'istante t_0 i deviatori vengono portati simultaneamente in posizione 2 e vi sono lasciati fino a che si stabilisce un nuovo regime stazionario a t_∞ . Determinare:
- 1) l'energia W_0 immagazzinata inizialmente nella rete;
 - 2) l'energia W_{R_2} assorbita dalla resistenza R_2 nell'intervallo $t_0 - t_\infty$;
 - 3) l'energia W_{R_5} assorbita dalla resistenza R_5 nell'intervallo $t_0 - t_\infty$;
 - 4) la tensione V_∞ misurata dal voltmetro a t_∞ .



$E_1 = 300 \text{ V}$, $J_2 = 6 \text{ A}$, $R_1 = 40 \ \Omega$, $R_2 = 50 \ \Omega$, $R_3 = 60 \ \Omega$, $R_4 = 50 \ \Omega$,
 $R_5 = 60 \ \Omega$, $R_6 = 100 \ \Omega$, $C_2 = 50 \ \mu\text{F}$, $C_3 = 400 \ \mu\text{F}$, $C_4 = 1600 \ \mu\text{F}$,
 $L_1 = 200 \text{ mH}$, $V_0 = 100 \text{ V}$.

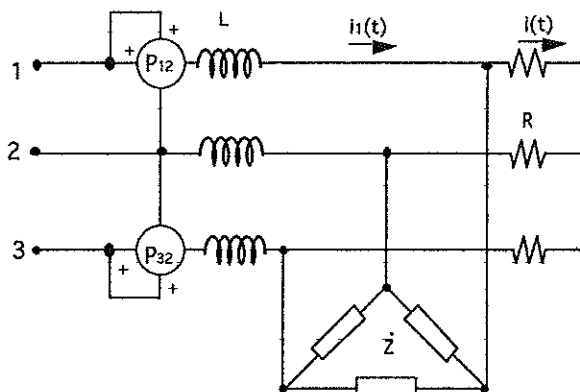
2. Una terna simmetrica diretta di tensioni concatenate di valore massimo V_M è applicata ai morsetti della rete equilibrata di figura. Presa come riferimento la tensione stellata della fase 1, sapendo che le indicazioni dei due wattmetri sono P_{12} e P_{32} e che il valore efficace della corrente $i_1(t)$ è I_1 , determinare:
- 1) l'espressione temporale della corrente $i(t)$;
 - 2) le potenze attiva e reattiva assorbite dalle tre impedenze Z ;
 - 3) il valore della parte reale ed immaginaria dell'impedenza Z .



$V_M = 200\sqrt{6} \text{ V}$, $\omega = 100 \text{ rad/s}$, $R = 12.5 \ \Omega$, $L = 100 \text{ mH}$, $I_1 = 10\sqrt{2} \text{ A}$,
 $P_{12} = 3 - \sqrt{3} \text{ kW}$, $P_{32} = 3 + \sqrt{3} \text{ kW}$.

Il voltaggio misurato una tensione V_0 all'interno di R_1 durante l'apertura di S_1 è pari a 100 V .
 Il voltaggio misurato una tensione V_0 all'interno di R_1 durante l'apertura di S_2 è pari a 100 V .
 Il voltaggio misurato una tensione V_0 all'interno di R_1 durante l'apertura di S_3 è pari a 100 V .
 Il voltaggio misurato una tensione V_0 all'interno di R_1 durante l'apertura di S_4 è pari a 100 V .

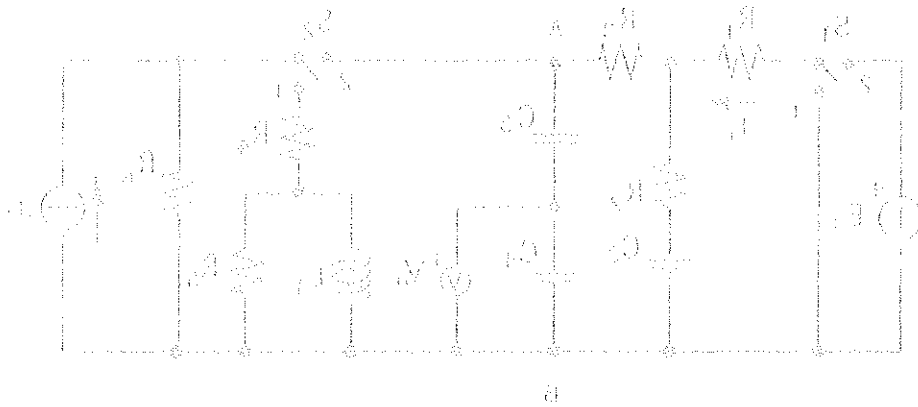
- (1) l'energia W_1 immagazzinata inizialmente nella rete;
- (2) l'energia W_2 dissipata nella resistenza R_1 nell'intervallo $t_1 - t_2$;
- (3) l'energia W_3 dissipata nella resistenza R_1 nell'intervallo $t_2 - t_3$;
- (4) la tensione V_0 misurata all'interno di R_1 .



$E = 300 \text{ V}$, $R_1 = 60 \Omega$, $R_2 = 60 \Omega$, $R_3 = 60 \Omega$, $R_4 = 60 \Omega$, $R_5 = 60 \Omega$, $R_6 = 60 \Omega$, $R_7 = 60 \Omega$, $R_8 = 60 \Omega$,
 $C_1 = 100 \mu\text{F}$, $C_2 = 100 \mu\text{F}$, $C_3 = 100 \mu\text{F}$, $t_1 = 500 \text{ ms}$, $t_2 = 100 \text{ ms}$, $t_3 = 500 \text{ ms}$, $t_4 = 500 \text{ ms}$.

Una rete elettrica è costituita da resistenze e condensatori di valori indicati in figura. La rete è alimentata da una tensione $E = 300 \text{ V}$.
 La rete è costituita da resistenze $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8$ e condensatori C_1, C_2, C_3 .
 La tensione V_0 è misurata all'interno di R_1 .
 La tensione V_0 è misurata all'interno di R_1 .
 La tensione V_0 è misurata all'interno di R_1 .

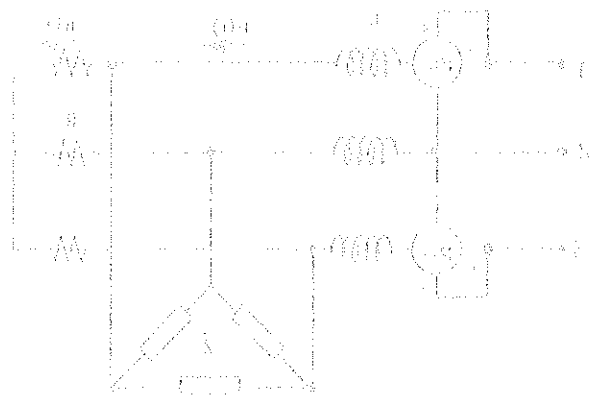
- (1) l'energia immagazzinata inizialmente nella rete;
- (2) la potenza dissipata all'interno di R_1 nell'intervallo $t_1 - t_2$;
- (3) il valore della parte reale dell'impedenza Z .



$E = 300 \text{ V}$, $R_1 = 60 \Omega$, $R_2 = 60 \Omega$, $R_3 = 60 \Omega$, $R_4 = 60 \Omega$, $R_5 = 60 \Omega$, $R_6 = 60 \Omega$, $R_7 = 60 \Omega$, $R_8 = 60 \Omega$,
 $C_1 = 100 \mu\text{F}$, $C_2 = 100 \mu\text{F}$, $C_3 = 100 \mu\text{F}$, $t_1 = 500 \text{ ms}$, $t_2 = 100 \text{ ms}$, $t_3 = 500 \text{ ms}$, $t_4 = 500 \text{ ms}$.


PROVA SCRITTA DI ELETTROTECNICA - IH, IM, IT - 10/9/01 - D

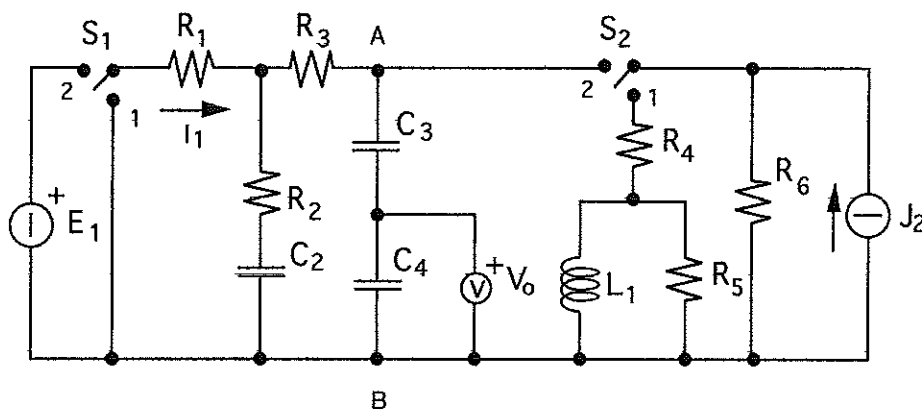1. Nella rete di figura, inizialmente a regime con i deviatori S_1 e S_2 in posizione 1, il voltmetro misura una tensione V_0 . All'istante t_0 i deviatori vengono portati simultaneamente in posizione 2 e vi sono lasciati fino a che si stabilisce un nuovo regime stazionario a t_∞ . Determinare:
- 1) l'energia W_0 immagazzinata inizialmente nella rete;
 - 2) l'energia W_{R_2} assorbita dalla resistenza R_2 nell'intervallo $t_0 - t_\infty$;
 - 3) l'energia W_{R_5} assorbita dalla resistenza R_5 nell'intervallo $t_0 - t_\infty$;
 - 4) la tensione V_∞ misurata dal voltmetro a t_∞ .



$$E_1 = 600 \text{ V}, J_2 = 12 \text{ A}, R_1 = 40 \ \Omega, R_2 = 75 \ \Omega, R_3 = 60 \ \Omega, R_4 = 50 \ \Omega, \\ R_5 = 40 \ \Omega, R_6 = 100 \ \Omega, C_2 = 25 \ \mu\text{F}, C_3 = 200 \ \mu\text{F}, C_4 = 800 \ \mu\text{F}, \\ L_1 = 100 \ \text{mH}, V_0 = 100 \ \text{V}.$$

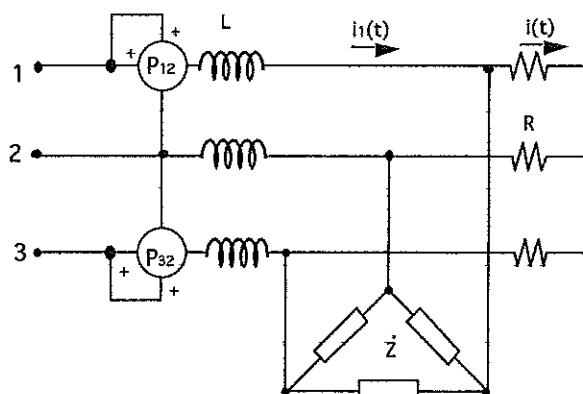2. Una terna simmetrica diretta di tensioni concatenate di valore massimo V_M è applicata ai morsetti della rete equilibrata di figura. Presa come riferimento la tensione stellata della fase 1, sapendo che le indicazioni dei due wattmetri sono P_{12} e P_{32} e che il valore efficace della corrente $i_1(t)$ è I_1 , determinare:
- 1) l'espressione temporale della corrente $i(t)$;
 - 2) le potenze attiva e reattiva assorbite dalle tre impedenze Z ;
 - 3) il valore della parte reale ed immaginaria dell'impedenza Z .




$$V_M = 400\sqrt{6} \text{ V}, \omega = 200 \text{ rad/s}, R = 25 \ \Omega, L = 100 \ \text{mH}, I_1 = 10\sqrt{2} \text{ A}, \\ P_{12} = 6 - 2\sqrt{3} \text{ kW}, P_{32} = 6 + 2\sqrt{3} \text{ kW}.$$

PROVA SCRITTA DI ELETTRONICA - ING. IM. II - 10/05/07 - 9

Il circuito in figura è alimentato a regime con i dati riportati e si richiede di:

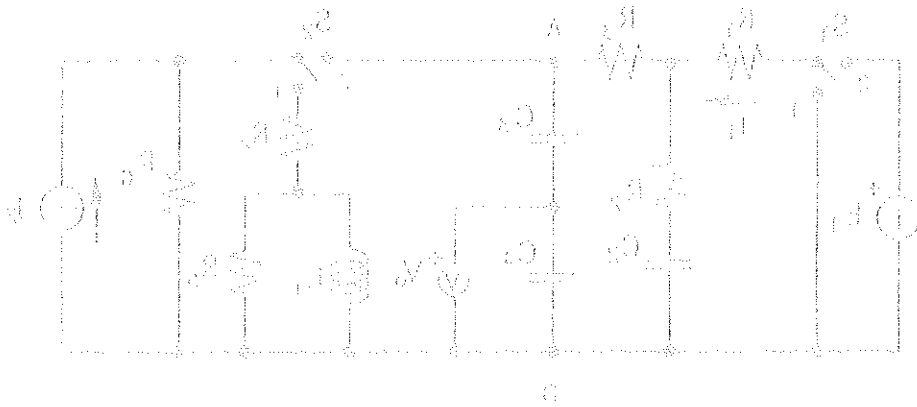
- (1) Calcolare la potenza dissipata nella resistenza R_1 .
- (2) Calcolare la potenza dissipata nella resistenza R_2 .
- (3) Calcolare la potenza dissipata nella resistenza R_3 .
- (4) Calcolare la potenza dissipata nella resistenza R_4 .




Dati: $V = 100 \text{ V}$, $R_1 = 100 \text{ } \Omega$, $R_2 = 50 \text{ } \Omega$, $R_3 = 200 \text{ } \Omega$, $R_4 = 40 \text{ } \Omega$, $C_1 = 100 \text{ } \mu\text{F}$, $C_2 = 500 \text{ } \mu\text{F}$.


Il circuito in figura è alimentato a regime con i dati riportati e si richiede di:

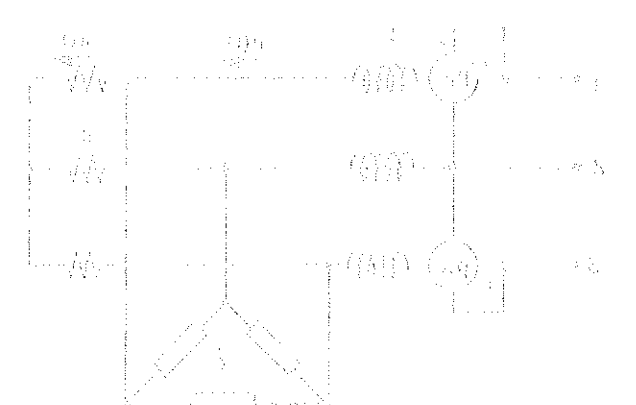- (1) Calcolare la potenza dissipata nella resistenza R_1 .
- (2) Calcolare la potenza dissipata nella resistenza R_2 .
- (3) Calcolare la potenza dissipata nella resistenza R_3 .



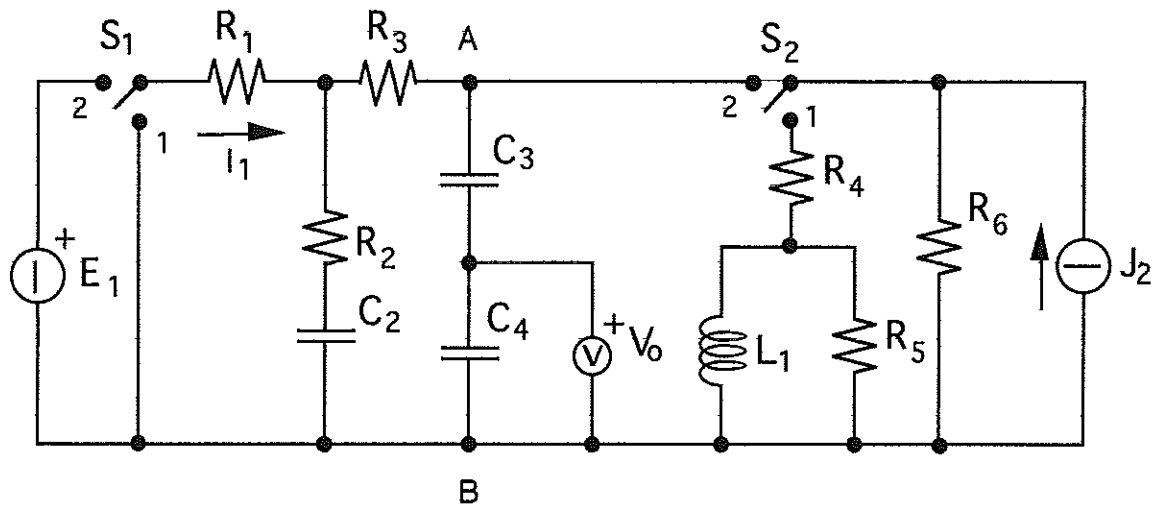Dati: $V = 100 \text{ V}$, $R_1 = 100 \text{ } \Omega$, $R_2 = 50 \text{ } \Omega$, $R_3 = 200 \text{ } \Omega$, $I = 1 \text{ A}$.



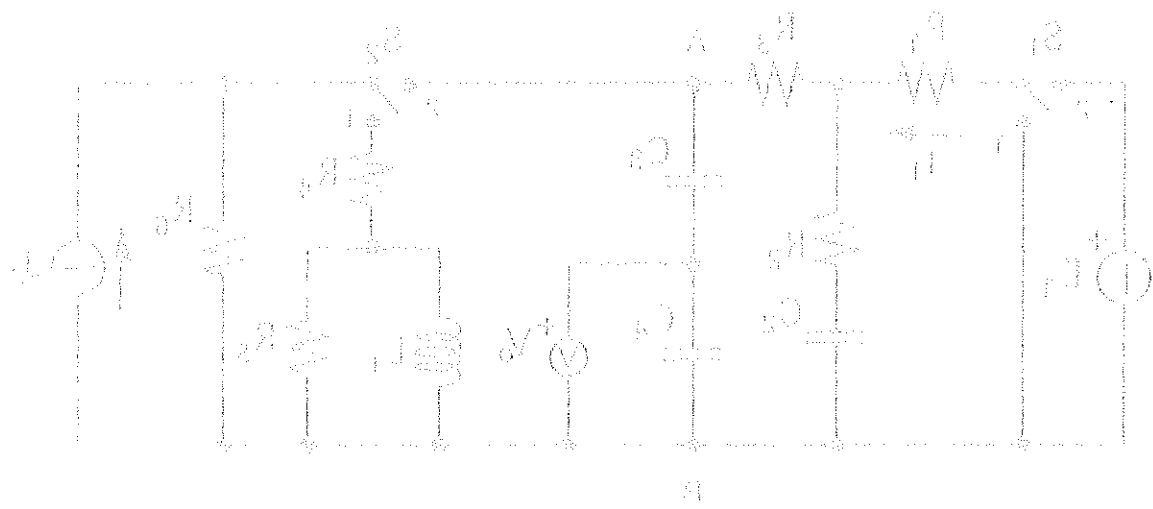

E1	J2	R1	R2	R3	R4	R5	R6	C2	C3	C4	L1	V0	V30	Wc	IL1	WL	Wtot	WR5	IE1	IJ2	Vc2	Wc2	WR	VAB	DQ	V0F
300	12	20	75	30	25	15	50	5.0.E-05	2.0.E-04	8.0.E-04	0.1	100	-100	5	8	3.2	8.2	3.2	3	-6	360	3.24	6.44	450	7.2.E-02	190
600	6	80	50	120	100	80	200	2.5.E-05	4.0.E-04	1.6.E-03	0.3	100	-100	10	4	2.4	12.4	2.4	1.5	-3	720	6.48	8.88	900	2.88.E-01	280
300	6	40	50	60	50	60	100	5.0.E-05	4.0.E-04	1.6.E-03	0.2	100	-100	10	4	1.6	11.6	1.6	1.5	-3	360	3.24	4.84	450	1.44.E-01	190
600	12	40	75	60	50	40	100	2.5.E-05	2.0.E-04	8.0.E-04	0.1	100	-100	5	8	3.2	8.2	3.2	3	-6	720	6.48	9.68	900	1.44.E-01	280

02 02 02 02	01
03 03 03 03	02
04 04 04 04	03
05 05 05 05	04
06 06 06 06	05
07 07 07 07	06
08 08 08 08	07
09 09 09 09	08
10 10 10 10	09
11 11 11 11	10
12 12 12 12	11
13 13 13 13	12
100 100 100 100	99

$$V_{C40} = V_0 \quad V_{AB0} = V_{C30} + V_{C40} = 0 \quad V_{C30} = -V_0$$

$$W_C = \frac{1}{2} (C_3 V_{C30}^2 + C_4 V_{C40}^2)$$

$$I_{L1} = I_2 \frac{R_6}{R_4 + R_6} \quad W_L = \frac{1}{2} L_1 I_{L1}^2$$

$$W_{tot} = W_C + W_L$$

$$W_{RS} = W_{L1} \quad I_{R1} = \frac{E_1}{R_1 + R_3 + R_6} = \frac{I_2 R_6}{R_1 + R_3 + R_6}$$


$$V_{C2} = E_2 - R_1 I_{R1} \quad W_{C2} = \frac{1}{2} C_2 V_{C2}^2 = W_{R2}$$

$$W_R = W_{R5} + W_{R2}$$


$$V_{AB} = V_{C3p} + V_{C4p} = E_2 - (R_1 + R_3) \cdot I_{R1}$$


$$V_{C3p} = V_{C30} + \frac{\Delta Q}{C_3} \quad V_{C4p} = V_{C40} + \frac{\Delta Q}{C_4}$$

 
$$\Delta Q = \frac{V_{AB} - V_{C30} - V_{C40}}{\frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4}}$$



	A	B	C	D
W_c [J]	5	10	10	5
$W_{L_{R5}}$ [J]	3.2	2.4	1.6	3.2
W_{tot} [J]	8.2	12.4	11.6	8.2
I_{R1} [A]	-3	-1.5	-1.5	-3
V_{c2} [V]	360	720	360	720
$W_{c2_{R2}}$ [J]	3.24	6.48	3.24	6.48
W_R [J]	6.44	8.88	4.84	9.68
V_{AB} [V]	450	900	450	900
ΔQ [mC]	72	288	144	144
V_{cap} [V]	190	280	190	280

 

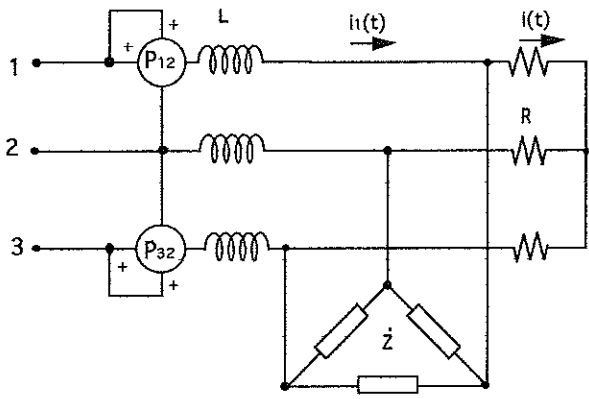

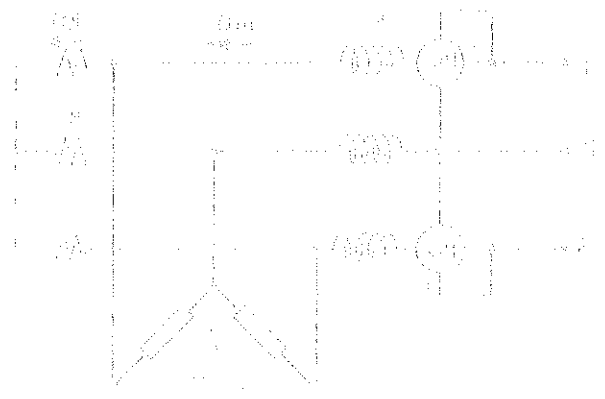

VM/N6	ω	R	L	I1/2	P12	P32	E1	XL	P	Q	EAB/2	I/2	IM	β	Iz/2	Pz	Rz	Qz	Xz
800	200	50	0.2	10	5.07.E+03	1.89.E+04	800	40	2.4.E+04	2.4.E+04	400	8	16	$-\pi/4$	2	4.8.E+03	600	0	0
400	100	50	0.4	5	1.27.E+03	4.73.E+03	400	40	6.0.E+03	6.0.E+03	200	4	8	$-\pi/4$	1	1.2.E+03	600	0	0
200	100	12.5	0.1	10	1.27.E+03	4.73.E+03	200	10	6.0.E+03	6.0.E+03	100	8	16	$-\pi/4$	2	1.2.E+03	150	0	0
400	200	25	0.1	10	2.54.E+03	9.46.E+03	400	20	1.2.E+04	1.2.E+04	200	8	16	$-\pi/4$	2	2.4.E+03	300	0	0


10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27
1000	1001	1002	1003	1004	1005

$$\dot{E}_1 = E_1 = \frac{V_{12M}}{\sqrt{6}} \quad X_L = \omega L$$

$$P = P_{12} + P_{32} \quad Q = \sqrt{3} (P_{32} - P_{12})$$

$$\tan \varphi = \frac{Q}{P} \Rightarrow \cos \varphi \Rightarrow \sin \varphi \Rightarrow \varphi$$
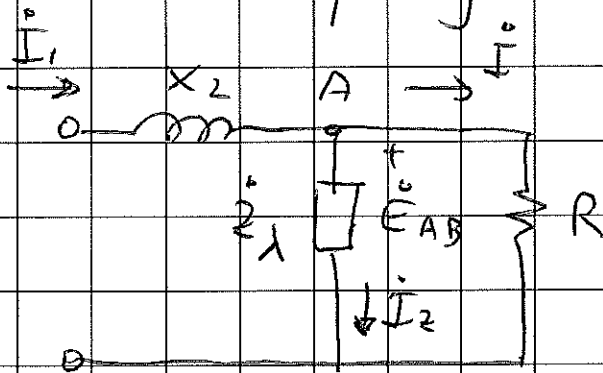
$$\dot{I}_1 = I_1 (\cos \varphi - j \sin \varphi)$$



$$\dot{E}_{AB} = \dot{E}_1 - jX_2 \dot{I}_1$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{E}_{AB}}{R}$$

$$i(t) = \sqrt{2} I \sin(\omega t + \beta) \quad I = \sqrt{R_e^2(\dot{I}) + I_m^2(\dot{I})}$$


$$\beta = \arctan \frac{I_m(\dot{I})}{R_e(\dot{I})}$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_1 - \dot{I}$$


$$\dot{S}_2 = \dot{P}_2 + j \dot{Q}_2 = 3 \dot{E}_{AB} \dot{I}_2$$


$$V_{AB} = \sqrt{3} E_{AB} \quad R_{\Delta} = 3 \frac{V_{AB}^2}{P_2} = 9 \frac{E_{AB}^2}{P_2}$$

$$Q_2 = 0 \quad X_{\Delta} = 0$$

 

	A	B	C	D
E_1 [V]	800	400	200	400
X_L [Ω]	40	40	10	20
P [kW]	24	6	6	12
Q [kVAR]	24	6	6	12
$\cos \varphi$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\sin \varphi$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
\vec{I}_1	$10(1-j)$	$5(1-j)$	$10(1-j)$	$10(1-j)$
\vec{E}_{AB}	$400(1-j)$	$200(1-j)$	$100(1-j)$	$200(1-j)$
\vec{I}	$8(1-j)$	$4(1-j)$	$8(1-j)$	$8(1-j)$
I_M [A]	16	8	16	16
β [rad]	$-\pi/4$	$-\pi/4$	$-\pi/4$	$-\pi/4$
\vec{I}_2	$2(1-j)$	$1-j$	$2(1-j)$	$2(1-j)$

 

 



**PROVA SCRITTA DI ELETTROTECNICA
INGEGNERIA MECCANICA, CHIMICA E DEI MATERIALI
TEST**


A

10-09-2001 (A.A. 2000/01)

NOME	
COGNOME	

Domanda N. 1

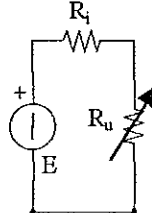Nell'adattamento di carico per massimo trasferimento di potenza con riferimento ai componenti del circuito di figura si ha:



- R1- La potenza trasferita è massima quando il carico è in c.c.
- R2- Il rendimento in condizioni di massima potenza trasferita al carico è pari a $\eta=0.5$
- R3- La potenza trasferita al carico è massima quando R_u è pari ad R_i
- R4- La potenza trasferita al carico in condizioni di adattamento vale $P=E^2/4R_i$
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 2

Per una rete in regime sinusoidale con tutti i bipoli convenzionati da utilizzatori e dove le sommatorie sono estese a tutti i bipoli della rete, quali relazioni sono valide (P potenza attiva, Q potenza reattiva, V tensione efficace, I corrente efficace, relativi simboli di fasore e corrispondenti coniugati)

- R1- $\sum_{i=1}^l P_i = 0$
- R2- $\sum_{i=1}^l Q_i = 0 \dots \sum_{i=1}^l P_i = 0$
- R3- $\sum_{i=1}^l V_i I_i = 0$
- R4- $\sum_{i=1}^l \overline{V_i} \tilde{I}_i = 0$
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 3

Quali di queste affermazioni sono corrette per una generica macchina in corrente continua

- R1- La f.e.m. E_0 a vuoto è proporzionale al flusso per polo
- R2- La f.e.m. E_0 è proporzionale alla corrente di armatura
- R3- La coppia è proporzionale al numero di giri n
- R4- La coppia è proporzionale al flusso per polo
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 4

Quanto vale la reattanza a 50 Hz di un avvolgimento con $N=100$ spire avvolto su un circuito magnetico di riluttanza pari a $R=100000 \text{ H}^{-1}$

- R1- 31.4 Ω
- R2- 314 H
- R3- 314 Ω
- R4- 3.14 Ω
- R5- Nessuna delle precedenti


Domanda N. 5

Nella misura con un amperometro, di classe 2 e indicazione di fondo scala pari a 5 A, l'indice indica il valore $A_m=3$. Quale è l'errore relativo percentuale nella misura.

- R1- $\epsilon\%=3.33\%$
- R2- $\epsilon\%=2.5\%$
- R3- $\epsilon\%=4\%$
- R4- $\epsilon\%=2\%$
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 6

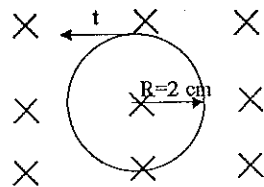Quanto vale la circuitazione del vettore H eseguita lungo la circonferenza di figura orientata secondo il versore t sapendo che tale percorso è immerso in un campo di corrente uniforme di valore pari a $J=4 \text{ A/mm}^2$.



- R1- Circuitazione= 25133 A
- R2- Circuitazione= 50265 A
- R3- Circuitazione= -50265 A
- R4- Circuitazione= -25133 A
- R5- Nessuna delle precedenti


Domanda N. 7

Quale delle seguenti affermazioni è corretta parlando di una impedenza.

- R1- E' il rapporto tra la tensione e la corrente in notazione simbolica per un bipolo convenzionato da utilizzatore
- R2- E' il rapporto tra la tensione e la corrente in notazione simbolica per un bipolo passivo convenzionato da generatore
- R3- E' il rapporto tra la corrente e la tensione in notazione simbolica per un bipolo passivo convenzionato da utilizzatore
- R4- E' il rapporto tra la tensione e la corrente in notazione simbolica per un bipolo passivo convenzionato da utilizzatore
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N.8



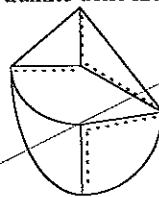
Nel grafo rappresentato in figura è definito un sottografo tramite delle linee tratteggiate. Specificare di che sottografo si tratta.



- R1- Di una maglia
- R2- Di un coalbero
- R3- Di un albero
- R4- Di un insieme di taglio
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N.9

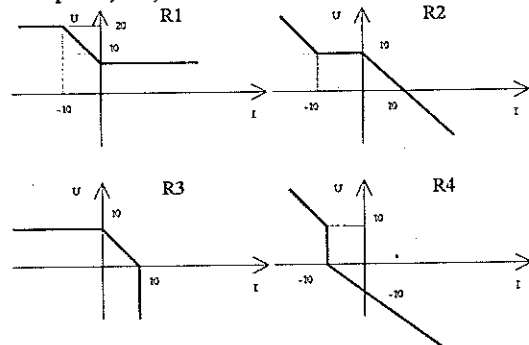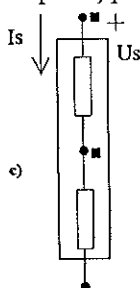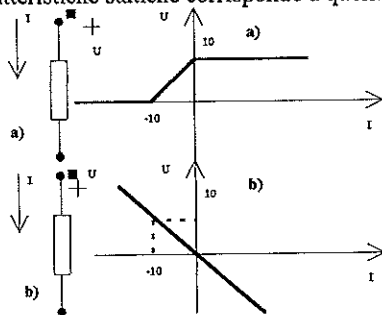Dati i due bipoli a) e b) le cui caratteristiche statiche sono rappresentate nelle rispettive figure, specificare quale delle caratteristiche statiche corrisponde a quella del bipolo c) pari alla serie dei bipoli a) e b).



- R1-
- R2-
- R3-
- R4-
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 10

Qual è il numero di giri di un motore asincrono trifase a 6 poli (3 coppie polari) alimentato alla frequenza di $f=50$ Hz con scorrimento pari $s=0.04$

- R1- 960 giri/min
- R2- 720 giri/min
- R3- 1440 giri/min
- R4- 1000 giri/min
- R5- Nessuna delle precedenti



PROVA SCRITTA DI ELETTROTECNICA
INGEGNERIA MECCANICA, CHIMICA E DEI MATERIALI
TEST


B

10-09-2001 (A.A. 2000/01)

NOME	
COGNOME	

Domanda N. 1

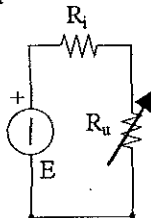Nell'adattamento di carico per massimo trasferimento di potenza con riferimento ai componenti del circuito di figura si ha:



- R1- La potenza trasferita è massima quando il carico è nullo.
- R2- Il rendimento in condizioni di massima potenza trasferita al carico è pari a $\eta=0.75$
- R3- La potenza trasferita al carico è massima quando R_u è pari ad R_i
- R4- La potenza trasferita al carico in condizioni di adattamento vale $P=E/4R_i$
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 2

Per una rete in regime sinusoidale con tutti i bipoli convenzionati da utilizzatori e dove le sommatorie sono estese a tutti i bipoli della rete, quali relazioni non sono valide (P potenza attiva, Q potenza reattiva, V tensione efficace, I corrente efficace, relativi simboli di fasore e corrispondenti coniugati)

- R1- $\sum_{i=1}^l P_i = 0$
- R2- $\sum_{i=1}^l Q_i = 0 \dots \sum_{i=1}^l P_i = 0$
- R3- $\sum_{i=1}^l V_i I_i = 0$
- R4- $\sum_{i=1}^l \vec{V}_i \vec{I}_i = 0$

R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 3

Quali di queste affermazioni sono errate per una generica macchina in corrente continua

- R1- La f.e.m. E_0 a vuoto è proporzionale al flusso per polo
- R2- La f.e.m. E_0 è proporzionale alla corrente di armatura
- R3- La coppia è proporzionale al numero di giri n
- R4- La coppia è proporzionale al flusso per polo
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 4

Quanto vale la reattanza a 500 Hz di un avvolgimento con $N=100$ spire avvolto su un circuito magnetico di riluttanza pari a $R=100000 \text{ H}^{-1}$

- R1- 31.4 Ω
- R2- 314 H
- R3- 314 Ω
- R4- 3.14 Ω
- R5- Nessuna delle precedenti


Domanda N. 5

Nella misura con un amperometro, di classe I e indicazione di fondo scala pari a 5 A, l'indice indica il valore $A_m=3$. Quale è l'errore relativo percentuale nella misura.

- R1- $\epsilon\%= 3.33\%$
- R2- $\epsilon\%=2.5\%$
- R3- $\epsilon\%=4\%$
- R4- $\epsilon\%=2\%$
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 6

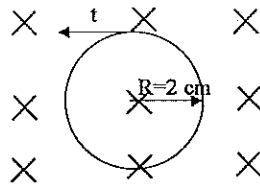Quanto vale la circuitazione del vettore H eseguita lungo la circonferenza di figura orientata secondo il versore t sapendo che tale percorso è immerso in un campo di corrente uniforme di valore pari a $J=4 \text{ A/cm}^2$.



- R1- Circuitazione= 25133 A
- R2- Circuitazione= 50265 A
- R3- Circuitazione= -50265 A
- R4- Circuitazione= -25133 A
- R5- Nessuna delle precedenti


Domanda N. 7

Quali affermazioni sono corrette parlando di una impedenza.

- R1- E' il rapporto tra la tensione e la corrente in notazione simbolica per un bipolo convenzionato da utilizzatore
- R2- E' il rapporto tra la tensione e la corrente in notazione simbolica per un bipolo passivo convenzionato da generatore
- R3- E' il rapporto tra la corrente e la tensione in notazione simbolica per un bipolo passivo convenzionato da utilizzatore
- R4- E' il rapporto tra la tensione e la corrente in notazione simbolica per un bipolo passivo convenzionato da utilizzatore
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N.8

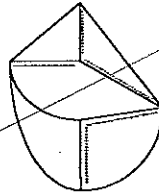
Nel grafo rappresentato in figura è definito un sottografo tramite delle linee tratteggiate. Specificare di che sottografo non si tratta.



- R1- Di una maglia
- R2- Di un coalbero
- R3- Di un albero
- R4- Di un insieme di taglio
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N.9

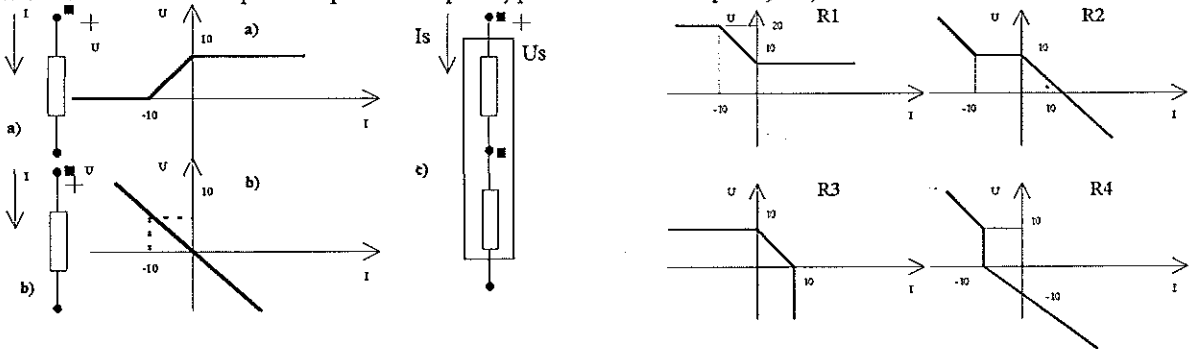Dati i due bipoli a) e b) le cui caratteristiche statiche sono rappresentate nelle rispettive figure, specificare quale delle caratteristiche statiche corrisponde a quella del bipolo c) pari alla serie dei bipoli a) e b).



- R1-
- R2-
- R3-
- R4-
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 10

Qual è il numero di giri di un motore asincrono trifase a 4 poli (2 coppie polari) alimentato alla frequenza di $f=50$ Hz con scorrimento pari $s=0.04$

- R1- 960 giri/min
- R2- 720 giri/min
- R3- 1440 giri/min
- R4- 1000 giri/min
- R5- Nessuna delle precedenti



**PROVA SCRITTA DI ELETTRTECNICA
INGEGNERIA MECCANICA, CHIMICA E DEI MATERIALI
TEST**


C

10-09-2001 (A.A. 2000/01)

NOME	
COGNOME	N° MATRICOLA.....

Domanda N. 1

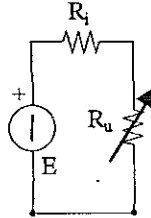Nell'adattamento di carico per massimo trasferimento di potenza con riferimento ai componenti del circuito di figura si ha:



- R1- La potenza trasferita è massima quando il carico è in c.c.
- R2- Il rendimento in condizioni di massima potenza trasferita al carico è pari a $\eta=0.5$
- R3- La potenza trasferita al carico è massima quando R_u è pari ad $2R_i$
- R4- La potenza trasferita al carico in condizioni di adattamento vale $P=E^2/4R_i$
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 2

Per una rete in regime sinusoidale con tutti i bipoli convenzionati da utilizzatori e dove le sommatorie sono estese a tutti i bipoli della rete, quali relazioni sono valide (P potenza attiva, Q potenza reattiva, V tensione efficace, I corrente efficace, relativi simboli di fasore e corrispondenti coniugati)

- R1- $\sum_{i=1}^l P_i = 0$
- R2- $\sum_{i=1}^l Q_i = 0 \dots \sum_{i=1}^l P_i = 0$
- R3- $\sum_{i=1}^l V_i I_i = 0$
- R4- $\sum_{i=1}^l \bar{V}_i \tilde{I}_i = 0$

R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 3

Quali di queste affermazioni sono corrette per una generica macchina in corrente continua

- R1- La f.e.m. E_0 a vuoto è proporzionale al flusso per polo
- R2- La f.e.m. E_0 è proporzionale alla corrente di armatura
- R3- La coppia è proporzionale al numero di giri n
- R4- La coppia è proporzionale al flusso per polo
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 4

Quanto vale la reattanza a 500 Hz di un avvolgimento con $N=100$ spire avvolto su un circuito magnetico di riluttanza pari a $R=100000 \text{ H}^{-1}$

- R1- 31.4Ω
- R2- 314 H
- R3- 314Ω
- R4- 3.14Ω
- R5- Nessuna delle precedenti


Domanda N. 5

Nella misura con un amperometro, di classe 2 e indicazione di fondo scala pari a 10 A, l'indice indica il valore $A_m=3$. Quale è l'errore relativo percentuale nella misura.

- R1- $e\%=3.33\%$
- R2- $e\%=2.5\%$
- R3- $e\%=4\%$
- R4- $e\%=2\%$
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 6

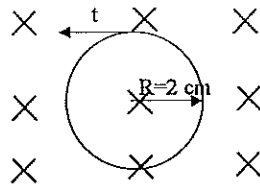Quanto vale la circuitazione del vettore H eseguita lungo la circonferenza di figura orientata secondo il versore t sapendo che tale percorso è immerso in un campo di corrente uniforme di valore pari a $J=2 \text{ A/cm}^2$.



- R1- Circuitazione= 25133 A
- R2- Circuitazione= 50265 A
- R3- Circuitazione= -50265 A
- R4- Circuitazione= -25133 A
- R5- Nessuna delle precedenti


Domanda N. 7

Quali delle seguenti affermazioni sono errate parlando di una impedenza.

- R1- E' il rapporto tra la tensione e la corrente in notazione simbolica per un bipolo convenzionato da utilizzatore
- R2- E' il rapporto tra la tensione e la corrente in notazione simbolica per un bipolo passivo convenzionato da generatore
- R3- E' il rapporto tra la corrente e la tensione in notazione simbolica per un bipolo passivo convenzionato da utilizzatore
- R4- E' il rapporto tra la tensione e la corrente in notazione simbolica per un bipolo passivo convenzionato da utilizzatore
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N.8

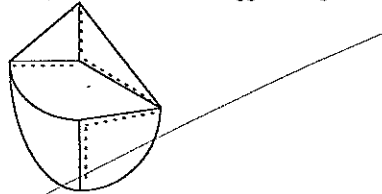
Nel grafo rappresentato in figura è definito un sottografo tramite delle linee tratteggiate. Specificare di che sottografo si tratta.



- R1- Di una maglia
- R2- Di un coalbero
- R3- Di un albero
- R4- Di un insieme di taglio
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N.9

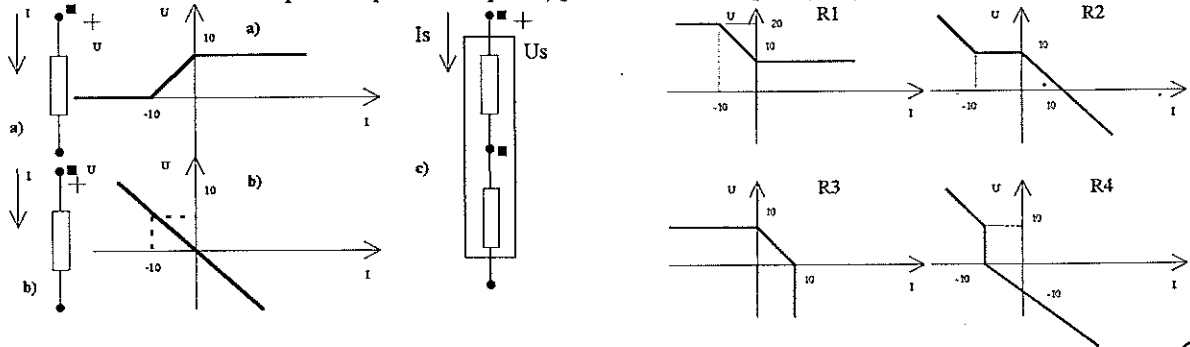Dati i due bipoli a) e b) le cui caratteristiche statiche sono rappresentate nelle rispettive figure, specificare quale delle caratteristiche statiche non corrisponde a quella del bipolo c) pari alla serie dei bipoli a) e b).



- R1-
- R2-
- R3-
- R4-
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 10

Qual è il numero di giri di un motore asincrono trifase a 6 poli (3 coppie polari) alimentato alla frequenza di $f=50$ Hz con scorrimento pari $s=0.06$

- R1- 960 giri/min
- R2- 720 giri/min
- R3- 1440 giri/min
- R4- 1000 giri/min
- R5- Nessuna delle precedenti




PROVA SCRITTA DI ELETTROTECNICA
INGEGNERIA MECCANICA, CHIMICA E DEI MATERIALI
TEST
10-09-2001 (A.A. 2000/01)

D

NOME	
COGNOME	

Domanda N. 1

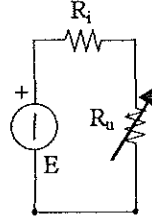Nell'adattamento di carico per massimo trasferimento di potenza con riferimento ai componenti del circuito di figura si ha:



- R1- La potenza trasferita è massima quando il carico è in c.c.
- R2- Il rendimento in condizioni di massima potenza trasferita al carico è pari a $\eta=0.6$
- R3- La potenza trasferita al carico è massima quando R_u è pari ad $4R_i$
- R4- La potenza trasferita al carico in condizioni di adattamento vale $P=E^2/R_i$
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 2

Per una rete in regime sinusoidale con tutti i bipoli convenzionati da utilizzatori e dove le sommatorie sono estese a tutti i bipoli della rete, quali relazioni non sono valide (P potenza attiva, Q potenza reattiva, V tensione efficace, I corrente efficace, relativi simboli di fasore e corrispondenti coniugati)

- R1- $\sum_{i=1}^l P_i = 0$
- R2- $\sum_{i=1}^l Q_i = 0 \dots \sum_{i=1}^l P_i = 0$
- R3- $\sum_{i=1}^l V_i I_i = 0$
- R4- $\sum_{i=1}^l \tilde{V}_i \tilde{I}_i = 0$

R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 3

Quali di queste affermazioni sono errate per una generica macchina in corrente continua

- R1- La f.e.m. E_0 a vuoto è proporzionale al flusso per polo
- R2- La f.e.m. E_0 è proporzionale alla corrente di armatura
- R3- La coppia è proporzionale al numero di giri n
- R4- La coppia è proporzionale al flusso per polo
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 4

Quanto vale la reattanza a 50 Hz di un avvolgimento con $N=10$ spire avvolto su un circuito magnetico di riluttanza pari a $R=100000 \text{ H}^{-1}$

- R1- 31.4 Ω
- R2- 314 H
- R3- 314 Ω
- R4- 3.14 Ω

R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 5

Nella misura con un amperometro, di classe 2 e indicazione di fondo scala pari a 5 A, l'indice indica il valore $A_m=3$.


Quale è l'errore relativo percentuale nella misura.

- R1- $\epsilon\%=2.5\%$
- R2- $\epsilon\%=4\%$
- R3- $\epsilon\%=3.33\%$
- R4- $\epsilon\%=2\%$

R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 6

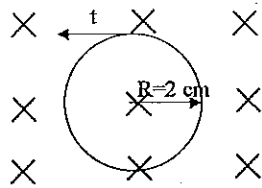Quanto vale la circuitazione del vettore H eseguita lungo la circonferenza di figura orientata secondo il versore t sapendo che tale percorso è immerso in un campo di corrente uniforme di valore pari a $J=40 \text{ A/mm}^2$.



- R1- Circuitazione= 25133 A
- R2- Circuitazione= 50265 A
- R3- Circuitazione= -50265 A
- R4- Circuitazione= -25133 A
- R5- Nessuna delle precedenti


Domanda N. 7

Quali affermazioni sono corrette parlando di una impedenza.

- R1- E' il rapporto tra la tensione e la corrente in notazione simbolica per un bipolo convenzionato da utilizzatore
- R2- E' il rapporto tra la tensione e la corrente in notazione simbolica per un bipolo passivo convenzionato da generatore
- R3- E' il rapporto tra la corrente e la tensione in notazione simbolica per un bipolo passivo convenzionato da utilizzatore
- R4- E' il rapporto tra la tensione e la corrente in notazione simbolica per un bipolo passivo convenzionato da utilizzatore
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N.8

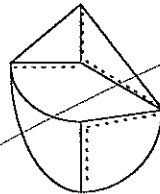
Nel grafo rappresentato in figura è definito un sottografo tramite delle linee tratteggiate. Specificare di che sottografo non si tratta.



- R1- Di una maglia
- R2- Di un coalbero
- R3- Di un albero
- R4- Di un insieme di taglio
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N.9

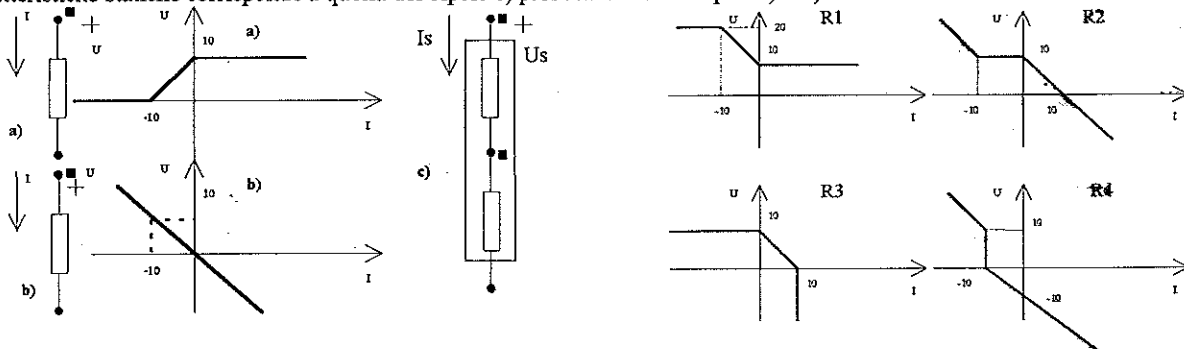Dati i due bipoli a) e b) le cui caratteristiche statiche sono rappresentate nelle rispettive figure, specificare quale delle caratteristiche statiche corrisponde a quella del bipolo c) pari alla serie dei bipoli a) e b).



- R1-
- R2-
- R3-
- R4-
- R5- Nessuna delle precedenti

Domanda N. 10

Qual è il numero di giri di un motore asincrono trifase a 4 poli (2 coppie polari) alimentato alla frequenza di $f=50$ Hz con scorrimento pari $s=0.06$

- R1- 960 giri/min
- R2- 720 giri/min
- R3- 1440 giri/min
- R4- 1000 giri/min
- R5- Nessuna delle precedenti

Dipartimento di Ingegneria Elettrica

[↑](#) Torna al principio / [←](#) Pagina precedente

Docente: Maschio

Oggetto: Elettrotecnica IM I° squadra - Scritto del 10/9/01

Data di creazione: 7 Settembre 2001, Ore 11.1

Data di ultima modifica: 13 Settembre 2001, Ore 17.1

NUMERO	MATRICOLA	STUDENTE	STATISTICHE
1	439883	BEVER MARCO	scarso
2	412283	BENVEGNI' LUCA	23/30
3	421915	BERGAMASCO GIANNI	ritirato
4	400263	BET ANDREA	insufficiente
5	435274	BETTELLA ALBERTO	23/30
6	422526	BETTELLA GIACOMO	scarso
7	355498	BORGATO CRISTIAN	insufficiente
8	436126	BORGO ALESSIO	19/30
9	259330	BOVO LUCIO	assente
10	368885	BRIGO MAURO	assente
11	426614	BRIZZI VINCENZO	ritirato
12	435666	BRUFFATTO DANIELE	ritirato
13	395733	BURATIN SIMONE	21/30
14	435701	BUSSOTTI ALBERTO	insufficiente
15	435483	CAMATA DAVIDE	25/30
16	415231	CAPUZZO ALBERTO	assente
17	417615	CARRARO MARCO	assente
18	244962	CASOTTO LUCIA	assente
19	399642	CAVALLI ENRICO	insufficiente
20	411499	CESCATI NORBERT	scarso
21	306762	CHICHI MASSIMILIANO	assente
22	408713	CIPOLOTTI ALBERTO MARIA	insufficiente
23	411840	CORCIONE SISTO PAOLO	ritirato
24	423802	CRIVELLENTI FRANCESCO	insufficiente
25	398352	D'ANGELO PETER	ritirato
26	397240	DA RIVA MARCO	26/30
27	377971	DE GRISANTIS SANTE ALESSANDRO	insufficiente
28	382934	DE PARIS RAFFAELE	insufficiente
29	417147	DE ROSSI MASSIMO	insufficiente
30	414402	DUSO FEDERICO	19/30
31	414930	ESTI ANDREA	22/30
32	409446	FABRIS FEDERICO	ritirato
33	400835	FASOLO TOMMASO	insufficiente
34	412313	FELETTO DENIS	22/30
35	409650	FENZO ALESSANDRO	ritirato
36	409480	FIER STEFANO	ritirato
37	369062	FOLETTO ANDREA	insufficiente
38	371540	FRANCESCHIN MARCO	insufficiente
39	437681	GIUDICI GIANPAOLO	insufficiente
40	413624	GORI NICOLA	assente
41	369976	GRESELIN GIULIANO	18/30
42	421595	LONGO GABRIELE	29/30
43	436822	MANIERO ANDREA	scarso
44	397863	MARANGON MICHELE	scarso
45	440450	MARTINELLO DENIS	assente
46	426214	MARTINI ANDREA	ritirato
47	323775	MENEGAT LIVIO	19/30
48	423702	MINARDI MASSIMO	ritirato
49	435694	MORO ALBERTO	insufficiente
50	398559	MORO DAMIANO	insufficiente
51	322620	MORO MASSIMILIANO	21/30
52	400345	NARDO ANDREA	ritirato
53	356056	PASQUALE LORIS	insufficiente
54	439691	PASQUELLO RICCARDO	28/30
55	436152	PIELLI ALBERTO	scarso
56	427660	PINZONI GUIDO	30/30
57	408223	POLETTI DANIELE	insufficiente
58	384305	POZZER LUCA	ritirato
59	421875	PRIVITERA CHRISTIAN	scarso

Financial Statements

Balance Sheet

As of December 31, 1998

Assets

Liabilities and Equity

Assets	Liabilities and Equity
Current Assets	Current Liabilities
Cash	Accounts Payable
Accounts Receivable	Notes Payable
Inventory	Other Liabilities
Prepaid Expenses	Total Current Liabilities
Other Current Assets	Long-Term Debt
Total Current Assets	Deferred Tax Liabilities
Property, Plant, and Equipment	Other Long-Term Liabilities
Goodwill	Total Long-Term Liabilities
Intangible Assets	Total Liabilities
Other Non-Current Assets	Total Equity
Total Assets	Total Liabilities and Equity

60	423440	RIGATO WLADI	28/30
61	421193	SANAVIA NICOLA	18/30
62	437165	SARTORELLI ALBERTO	23/30
63	430314	SCAIELLA GIANGAETANO	ritirato
64	409904	SCHIEVENIN ARNALDO	ritirato
65	440342	SOSTER LUCA	insufficiente
66	422262	STAINER NICOLA	scarso
67	400441	STELLA MATTEO	19/30
68	437305	VALERIN MATTEO	30/30
69	381173	VAN SCHALKWYK ANDREA	insufficiente
70	439035	VARAGNOLO ELISA	insufficiente
71	438732	VEDOVATO DIEGO	insufficiente
72	439086	VERSELLI DIEGO	insufficiente
73	385814	VIANELLO DAVIDE	insufficiente
74	423510	VISENTIN ALBSSIO	23/30
75	441415	ZANINI ENRICO	18/30

