

COMPITO DI ELETTROTECNICA 06-09-2012			C
COGNOME E NOME			
MATRICOLA		POSTO	
CORSO DI LAUREA (e sede se IF)			
GUARNIERI <input type="checkbox"/>		MASCHIO <input type="checkbox"/>	

10 DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Si consiglia di leggere con attenzione la domanda e tutte le risposte prima di rispondere
Rispondere ad ogni domanda contrassegnando l'unica risposta corretta
Per annullare una risposta, scrivere "NO" a sinistra della casella contrassegnata per errore

Domanda N. 1

Sulle tre grandezze sinusoidali isofrequenziali di un sistema trifase simmetrico si può affermare che:

- X i fasori rappresentativi delle tre grandezze hanno somma nulla
- le tre grandezze hanno uguale ampiezza, solo se il sistema è diretto
- se il sistema è diretto, ciascuna grandezza risulta in anticipo di $2\pi/3$ rispetto alla precedente
- se il sistema è inverso, ciascuna grandezza risulta in ritardo di $2\pi/3$ rispetto alla precedente
- nessuna delle precedenti affermazioni è corretta

Domanda N. 2

Data una rete che presenta un grafo connesso, si verifica che:

- un sistema di insiemi di taglio indipendenti ha numero di insiemi di taglio pari al numero di lati di coalbero della rete
- un sistema di insiemi di taglio indipendenti ha numero di insiemi di taglio pari al numero dei nodi della rete
- un sistema di maglie indipendenti ha numero di maglie pari al numero di lati della rete
- X un sistema di maglie indipendenti ha numero di maglie pari al numero di lati di coalbero della rete
- nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Domanda N. 3

In regime variabile, ad una radice reale negativa con molteplicità uno corrisponde un modo normale naturale:

- X esponenziale smorzato
- oscillatorio non smorzato
- oscillatorio smorzato
- costante
- nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Domanda N. 4

In regime stazionario, indicare quali dei seguenti teoremi/proprietà sono applicabili a reti non lineari:

- teorema di reciprocità
- sovrapposizione degli effetti
- teorema di Thevenin
- X conservazione delle potenze
- nessuna delle precedenti risposte è esatta

Domanda N. 5

Quante sono e come si determinano le k costanti di integrazione di un'uscita di una rete in regime variabile in cui il numero totale di induttori e condensatori presenti nella rete è pari a 4?

- X $k \leq 4$, e vengono determinate imponendo che la risposta (soluzione) completa soddisfi le condizioni iniziali
- $k > 1$, e vengono determinate imponendo che l'integrale particolare soddisfi le condizioni iniziali
- $k = 4$, e vengono determinate imponendo che l'integrale dell'equazione omogenea soddisfi le condizioni iniziali
- $k < 4$, e vengono determinate imponendo che l'integrale particolare soddisfi le condizioni iniziali
- nessuna delle precedenti affermazioni è corretta

Domanda N. 6

A regime sinusoidale, si consideri una porta elettrica. La tensione e la corrente alla porta, convenzionata da utilizzatore, siano rispettivamente $v(t) = \sqrt{2} V \sin(\omega t + \alpha)$ e $i(t) = \sqrt{2} I \sin(\omega t + \beta)$. La potenza istantanea $p(t)$ entrante alla porta è:

- X $p(t) = VI \cos(\alpha - \beta) - VI \cos(2\omega t + \alpha + \beta)$
 $p(t) = VI \cos(\alpha + \beta) - VI \sin(\omega t + \alpha + \beta)$
 $p(t) = VI \cos(\alpha + \beta) - VI \cos(2\omega t + \alpha + \beta)$
 $p(t) = VI \cos(\alpha - \beta) + VI \sin(4\omega t + \alpha + \beta)$
 nessuna delle precedenti affermazioni è corretta

Domanda N. 7

Nella dimostrazione del teorema di non amplificazione delle tensioni si usa:

- il teorema di reciprocità
 il teorema di non amplificazione delle correnti
 il teorema di sostituzione
 il teorema di Tellegen
X nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Domanda N. 8

A regime sinusoidale, in merito al comportamento in frequenza della serie RLC (con $R > 0$, $L > 0$, $C > 0$), vale che:

- X l'argomento dell'impedenza della serie ha valore nullo alla pulsazione di risonanza
 per caratterizzare il circuito, si usa il fattore di merito $Q_0 = R \sqrt{\frac{L}{C}}$
 il modulo dell'impedenza della serie ha valore massimo alla pulsazione di risonanza
 per caratterizzare il circuito, si usa il fattore di merito $Q_0 = R \sqrt{LC}$
 nessuna delle precedenti affermazioni è corretta

Domanda N. 9

Il mutuo induttore ideale (doppio bipolo induttivo):

- ha potenza istantanea entrante alla porta 1 uguale a quella uscente alla porta 2
 se amplifica ha coefficiente di accoppiamento maggiore di uno
 accumula energia che, a seconda del valore delle correnti di porta, può essere positiva, nulla o negativa
X in caso di accoppiamento perfetto può essere sintetizzato con una rete formata da un trasformatore ideale e da un bipolo induttore ideale, collegato in parallelo alla porta 1
 nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Domanda N. 10

In regime variabile, per $t > 0$, si consideri una rete formata da generatori ideali di tensione e di corrente, resistori ideali passivi, condensatori ideali ed induttori ideali. La generica risposta $y(t)$:

- ha equazione caratteristica di grado n , con n non superiore alla somma del numero di generatori ideali di tensione e di corrente presenti nella rete
X ha i coefficienti dell'equazione caratteristica che dipendono dai parametri passivi e dalla topologia della rete
 ha equazione caratteristica di grado n , con n pari al numero dei bipoli passivi presenti nella rete
 ha i coefficienti dell'equazione caratteristica che dipendono dallo stato della rete in $t = 0^+$
 nessuna delle precedenti affermazioni è corretta