

II PROVA DI ACCERTAMENTO DI ELETTROTECNICA 14-12-2004					D
COGNOME E NOME	MATRICOLA				
CORSO DI LAUREA	POSTO				
BAGATIN <input type="checkbox"/>	CHITARIN <input type="checkbox"/>	DESIDERI <input type="checkbox"/>	DUGHIERO <input type="checkbox"/>	GUARNIERI <input type="checkbox"/>	MASCHIO <input type="checkbox"/>

5 DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Rispondere alle seguenti 5 domande contrassegnando tutte le risposte esatte.

Prima di contrassegnare le risposte si consiglia di leggere con la massima attenzione la domanda e tutte le risposte.

Nel caso ci si rendesse conto di aver contrassegnato una risposta sbagliata, la si può annullare scrivendo "No" a sinistra della casella contrassegnata per errore.

Domanda N. 1

In un sistema trifase simmetrico diretto nelle tensioni, con V ed E rispettivamente valori efficaci della tensione concatenata e di quella di fase, vale che:

- X $\sqrt{3} E = V$
 V = E quando il carico è equilibrato
X il baricentro del triangolo equilatero formato dalla terna delle concatenate coincide con il centro stella dei fasori delle tensioni di fase
 $\sqrt{3} V = E$
 Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Domanda N. 2

Si consideri la serie di un generatore di tensione costante ed un carico ohmico-induttivo-capacitivo (con R, L e C valori positivi) a regime variabile quasi stazionario, per $t > 0$. L'equazione caratteristica dell'omogenea associata della tensione su C:

- ha sempre due radici reali (distinte o coincidenti)
 può ammettere due radici complesse coniugate, ciascuna con molteplicità due
 può ammettere due radici immaginarie pure
 è di primo grado
X Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Domanda N. 3

A regime variabile, per $t > 0$, il parallelo di due induttori di induttanza L_1 e L_2 rispettivamente è equivalente ad un induttore avente induttanza equivalente L_S :

- $L_S = L_1 + L_2$
 $L_S = L_1 - L_2$
 $L_S = \frac{L_1 L_2}{L_1 - L_2}$
X $L_S = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$
 Nessuna delle precedenti relazioni è corretta.

Domanda N. 4

Il valore efficace di una funzione sinusoidale:

- X è la radice quadrata del valore medio su di un periodo del quadrato della funzione
 è l'ampiezza della grandezza sinusoidale divisa per la pulsazione angolare
 è la media in un periodo del modulo della funzione
 è un numero complesso, con parte reale positiva e parte immaginaria che può essere positiva, nulla o negativa.
 Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Domanda N. 5

Il trasformatore ideale avente rapporto di trasformazione n in regime sinusoidale ha le seguenti proprietà:

- accumula energia se il modulo del rapporto di trasformazione è unitario
X non dissipa energia
X è trasparente alla potenza reattiva
 se la porta 2 è chiusa su una impedenza \dot{Z}_2 , l'impedenza equivalente alla porta 1 risulta $\dot{Z}_1 = \frac{1}{n^2} \dot{Z}_2$
 Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

DOMANDA APERTA

Rispondere alla seguente domanda esponendo l'argomento in modo il più possibile esauriente, ma allo stesso tempo conciso, utilizzando il foglio a quadretti allegato.

Circuito di carica e scarica di un condensatore: andamento della tensione $v_C(t)$

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA	VALUTAZIONE DELLA DOMANDA APERTA	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PARTE TEORICA
--	---	--