
COMPITO DI ELETTROTECNICA 18-09-2006							D
COGNOME E N	OME						
MATRICOLA					POSTO		
CORSO DI LAUREA (SEDE)							
ALOTTO □	DESIDERI	] DU	GHIERO□	GUARI	NIERI 🗆	MASCHI	ю <b>П</b>

# ESERCIZIO DI REGIME SINUSOIDALE

### **Testo**

La rete di figura è in regime sinusoidale e sono note le espressioni delle grandezze impresse e(t) e j(t) e tutti i parametri fuorché la capacità  $C_1$ . Determinare:

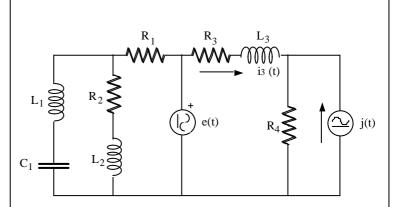- 1) la capacità  $C_1$ , sapendo che la potenza dissipata nel resistore  $R_2$  è nulla;
- 2) la potenza reattiva  $Q_{C1}$  assorbita dalla capacità  $C_1$ ;
- 3) la corrente  $i_3(t)$  nel resistore  $R_3$ ;
- 4) la potenza attiva  $P_E$  erogata dal generatore di tensione e(t).



Dati

$$e(t) = 300 sen(\omega t + 3\pi/4) V$$

$$j(t) = 15sen(\omega t + \pi/4) A$$

 $\omega = 500 \text{ rad/s}$ 

$$R_1 = R_2 = 15 \Omega$$

$$R_3 = 20 \Omega$$

$$R_4 = 20 \Omega$$

$$L_1 = L_2 = L_3 = 80 \text{ mH}$$

Risultati

$$C_1 = 50 \ \mu F$$

$$Q_{C1} = -8 \text{ kVAR}$$

$$i_3(t) = 7.5 \text{ sen } (500 t + \frac{3\pi}{4}) A$$


$$P_E = 4.125 \text{ kW}$$

## ESERCIZIO DI REGIME VARIABILE

#### **Testo**

Nella rete di figura sono noti tutti i parametri passivi e la tensione impressa E. La rete è in regime stazionario per t < 0 con l'interruttore T in B ed i condensatori  $C_1$  e  $C_2$  precaricati rispettivamente alle tensioni  $v_{C1in}$  e  $v_{C2in}$ . All'istante t=0 l'interruttore viene spostato in A. Determinare:

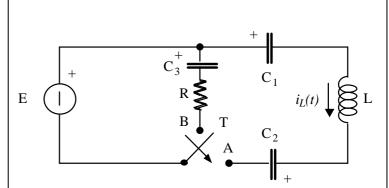- 1) la corrente  $i_L(t)$  per t > 0;
- 2) la tensione  $v_{AB}(t)$  per t > 0.



Dati

$$C_1 = C_2 = 50 \mu F$$

$$C_3 = 100 \, \mu F$$

L = 640 mH

 $R = 32 \Omega$ 

E = 80 V

 $v_{C1in} = 100 \text{ V}$ 

 $v_{C2in} = 60 \text{ V}$ 

Risultati

$$i_L(t) = -0.5 \text{ sen } (250 \text{ t}) A$$

$$v_{AB}(t) = 0 V$$

### VALUTAZIONE DEL PRIMO ESERCIZIO

VALUTAZIONE DEL SECONDO ESERCIZIO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEGLI ESERCIZI

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PARTE TEORICA

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPITO