

COMPITO DI ELETTROTECNICA 18-09-2007

C

COGNOME E NOME			
MATRICOLA	POSTO		
CORSO DI LAUREA			
DESIDERI	<input type="checkbox"/>	DUGHIERO	<input type="checkbox"/>
		GUARNIERI	<input type="checkbox"/>
		MASCHIO	<input type="checkbox"/>

10 DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA (QUIZ)

Si consiglia di leggere con attenzione la domanda e tutte le risposte prima di rispondere
Rispondere a ogni domanda contrassegnando tutte le risposte giuste (possono essere più di una)
Per annullare una risposta, scrivere "No" a sinistra della casella contrassegnata per errore

Domanda N. 1

In regime variabile, ad una radice nulla con molteplicità unitaria corrisponde un modo naturale:

- X costante
- sinusoidale smorzato
- esponenziale smorzato
- sinusoidale
- nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Domanda N. 2

La costante di tempo di un circuito R-L del primo ordine, con $R = 2 \Omega$ ed $L = 100 \text{ mH}$ è pari a:

- 20 s
- X 0.05 s
- 0.2 s
- 5 s
- nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Domanda N. 3

In una rete a regime sinusoidale, vale la conservazione

- della potenza apparente
- del fattore di merito
- X della potenza istantanea
- del fattore di potenza
- nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Domanda N. 4

Le radici dell'equazione caratteristica associata all'equazione differenziale omogenea di un'uscita in regime variabile sono:

- costanti di tempo del circuito in evoluzione forzata
- costanti di tempo del circuito in evoluzione libera
- frequenze generalizzate impresse dai generatori
- X frequenze generalizzate naturali della rete
- nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Domanda N. 5

In regime sinusoidale, la condizione di adattamento richiede che il carico e l'impedenza interna del generatore equivalente di Thevenin della rete abbiano:

- X parti immaginarie opposte e parti reali uguali
- uguali parti reali e immaginarie
- parti reali opposte e parti immaginarie nulle
- parti reali nulle e parti immaginarie uguali
- nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Domanda N. 6

Dato un sistema trifase (con neutro) simmetrico diretto, indicate con $\bar{V}_{12}, \bar{V}_{23}, \bar{V}_{31}$ le tensioni concatenate (e con V il comune valore efficace) e con $\bar{E}_1, \bar{E}_2, \bar{E}_3$ le tensioni stellate (e con E il comune valore efficace), si può affermare che:

- X $\bar{V}_{12} + \bar{V}_{23} + \bar{V}_{31} = 0$
 X $\bar{E}_1 + \bar{E}_2 + \bar{E}_3 = 0$
 $V = E$
 $\sqrt{3} V = E$
 Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta

Domanda N. 7

In un bipolo passivo in regime stazionario, la caratteristica esterna interessa esclusivamente:

- il primo e il quarto quadrante, se convenzionato da utilizzatore
 il terzo e il quarto quadrante, se convenzionato da utilizzatore
 X il secondo e il quarto quadrante, se convenzionato da generatore
 il primo e il secondo quadrante, se convenzionato da generatore
 nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Domanda N. 8

Su quali dei seguenti sottografi le tensioni sono indipendenti:

- un coalbero
 un anello
 una maglia
 X un albero
 nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.


Domanda N. 9

Indicare quali delle seguenti relazioni sono vere per un doppio bipolo induttore :

- X $\sqrt{L_1 L_2} \geq |M|$
 $L_1 \geq L_2$
 $\left(\frac{L_1 + L_2}{2}\right)^2 \geq |M|$
 $L_1 L_2 \geq |M|$
 nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Domanda N. 10

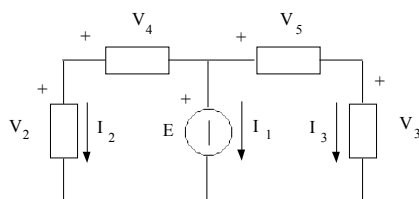Si consideri la seguente rete, con i riferimenti e i valori indicati.



$$E = 20 \text{ V}, V_2 = 16 \text{ V}$$

$$V_3 = 8 \text{ V}, V_4 = -4 \text{ V}$$

$$V_5 = 12 \text{ V}, I_1 = 5 \text{ A},$$

$$I_3 = 3 \text{ A}$$

Indicare quali delle seguenti affermazioni sono corrette per la rete di figura:

- X oltre al generatore ideale di tensione E, esiste almeno un altro bipolo attivo
 $I_2 = 2 \text{ A}$
 X $I_2 = -8 \text{ A}$
 $I_2 = 8 \text{ A}$
 nessuna delle precedenti affermazioni è corretta

DOMANDA APERTA

Evoluzione di una rete RLC in regime variabile: caso sovrasmorzato